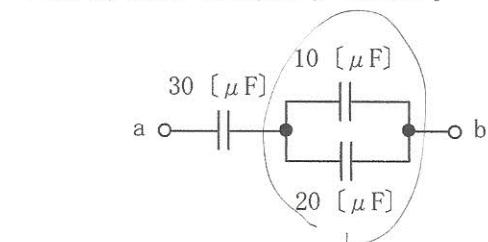


# 第四級アマチュア無線技士試験問題

## 無 線 工 学

- [13] 図に示す回路において、端子 ab 間の合成静電容量の値で、正しいのは次のうちどれか。



1.  $10 \text{ } [\mu\text{F}]$
  - 2)  $15 \text{ } [\mu\text{F}]$
  3.  $20 \text{ } [\mu\text{F}]$
  4.  $30 \text{ } [\mu\text{F}]$
- 30 μF*

- [14] 次の記述は、あるトランジスタ (NPN 形) 増幅器の動作について述べたものである。正しいのはどれか。

入力信号が正の半周期のとき、その一部の時間しかコレクタ電流が流れないので、他の増幅方式のものに比べて最も効率が良いが、ひずみは最も大きい。


1. A 級増幅器
2. B 級増幅器
3. AB 級増幅器
- 4.) C 級増幅器

- [15] 送信機の構成において、SSB (J3E) 波を得るために用いられる変調器は、次のうちどれか。


1. 位相変調器
2. 周波数変調器
- 3.) 平衡変調器
4. 高電力変調器

- [16] 次の記述は、DSB (A3E) 方式と比べたときの SSB (J3E) 方式の特長について述べたものである。誤っているのはどれか。

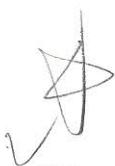1. 送受信機の回路構成が簡単である。
2. 受信機出力の S/N が良い。
3. 送信電力が節約できる。
4. 占有周波数帯幅が狭い。



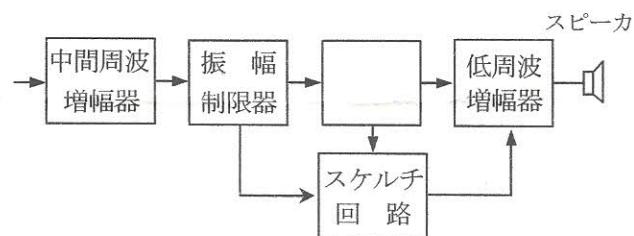- [17] 図は、FM (F3E) 受信機の構成の一部を示したものである。空欄の部分に入れるべき名称で、正しいのは次のうちどれか。



- 1) 周波数弁別器
2. 緩衝増幅器
3. プロダクト検波器
4. 周波数倍増器

- [18] スーパーヘテロダイン受信機において、近接周波数による混信を軽減する最も効果的な方法は、次のうちどれか。

1. AGC 回路を断 (OFF) にする。
2. 高周波増幅器の利得を下げる。
3. 局部発振器に水晶発振回路を用いる。
- 4.) 中間周波増幅部に適切な特性の帯域フィルタ (BPF) を用いる。

## 第四級アマチュア無線技士試験問題

### 無 線 工 学

[19] 50 [MHz] の電波を発射したところ、150 [MHz] の電波を受信している受信機に妨害を与えた。送信機側で通常考えられる妨害の原因は、次のうちどれか。

1. 過変調になっている。
2. 送信周波数が少しずれている。
3. 同軸給電線が断線している。
4. 高調波が強く発射されている。

[20] 受信機に電波障害を与えるおそれがある最も低いものは、次のうちどれか。

1. 電波時計
2. 電気溶接機
3. 高周波ミシン
4. 自動車の点火栓

[21] 接合ダイオードは整流に適した特性を持っている。次に挙げた特性のうち、正しいのはどれか。

1. 順方向電圧をえたとき電流は流れにくい。
2. 逆方向電圧をえたとき内部抵抗は小さい。
3. 順方向電圧をえたとき内部抵抗は小さい。
4. 逆方向電圧をえたとき電流は容易に流れる。

✓ ✗ [22] 21 [MHz] 用ブラウンアンテナ(グランドプレーンアンテナ)の放射エレメントの長さは、ほぼ幾らか。

1. 14.3 [m]

2. 7.2 [m]

3. 3.6 [m]

4. 1.8 [m]

$\lambda = 300 / f$

14.3  
21 [36.0]

3.6  
21  
90  
89  
60

[23] 電波が電離層で反射される条件として特に関係ないものはどれか。

1. 送信電力
2. 電子密度
3. 入射角
4. 周波数

[24] アナログ方式の回路計(テスタ)で直流抵抗を測定するときの準備の手順で、正しいのはどれか。

1. 0 [ $\Omega$ ] 調整をする → 測定レンジを選ぶ → テストリード(テスト棒)を短絡する。

2. 測定レンジを選ぶ → テストリード(テスト棒)を短絡する → 0 [ $\Omega$ ] 調整をする。

3. テストリード(テスト棒)を短絡する → 0 [ $\Omega$ ] 調整をする → 測定レンジを選ぶ。

4. 測定レンジを選ぶ → 0 [ $\Omega$ ] 調整をする → テストリード(テスト棒)を短絡する。